



## TC6871

## 音频功率放大器 IC

### 一、 TC6871概述

TC6871 是一款 AB 类单通道、桥式音频功率放大器。5V 工作电压时，最大驱动功率为：4W（3Ω 负载 THD<10%），3W(4Ω 负载,THD<10%)；音频范围内总谐波失真噪声小于 1%（20Hz~20KHz）；TC6871 的应用电路简单，只需极少数外围器件；TC6871 输出不需要外接耦合电容或自举电容、缓冲网络、反馈电阻。

TC6871 采用 SOP 封装，特别适合用于小音量、小体重的便携系统。TC6871 可以通过控制进入休眠模式，从而减少功耗；TC6871 内部具有过热自动关断保护机制。TC6871 工作稳定，增益带宽积高达 2.5MHz，并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益，方便应用。

是一款深受市场欢迎，用户认可度高的典型芯片。

### 二、 TC6871特点

- 输出功率高（THD+N<10%，1KHz 频率） 典型：4W（3Ω 负载），3W(4Ω 负载)；
- 掉电模式漏电流小：0.6uA（典型）；
- 采用 SOP-8 封装；
- 外部增益可调，集成反馈电阻；
- 宽工作电压范围 2.0V—5.5V；
- 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络；
- 单位增益稳定；

### 三、 TC6871产品应用

- 手提电脑；
- 台式电脑；
- 低压音响系统；



## TC6871

## 音频功率放大器 IC

### 四、 TC6871引脚图及功能说明

引脚图	管脚号	符号	描述
<p>SOP-8</p>	1	SD (shutdown)	掉电控制管脚，高电平有效
	2	BYP(Bypass)	内部共模电压旁路电容
	3	NC	此管脚悬空
	4	IN	模拟输入端
	5	V01	模拟输出端 1
	6	VDD	电源正
	7	GND	电源地
	8	V02	模拟输出端 2

### 五、 TC6871最大极限值

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	1.8	6	V	
输入电压	-0.3	V <sub>DD</sub>	V	
工作电压	2.0	5.5	V	
功耗			mW	内部限制
耐 ESD 电压	3000		V	HBM
	250		V	MM
储存温度	-65	150	°C	
结温	150		°C	典型值 150°C
工作温度	-40	85	°C	
<b>热阻</b>				
$\theta_{JC}$ (SOP)		35	°C/W	
$\theta_{JA}$ (SOP)		140	°C/W	
焊接温度		220	°C	15 秒内



## TC6871

## 音频功率放大器 IC

### 六、 TC6871电特性 ( $V_{DD}=5.0V$ , $T_A=25^{\circ}C$ )

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
$V_{DD}$	电源电压		2.0		5.5	V	
$I_{DD}$	电源静态电流	$V_{IN}=0V$ , $I_O=0A$		6	10	mA	
$I_{SD}$	关断漏电流			0.8	2	uA	
$V_{OS}$	输出失调电压			5.7	50	mV	
$R_O$	输出电阻		7	8.5	10	K $\Omega$	
$P_O$	输出功率	THD=1%, f=1KHz					
		$R_L=3\Omega$		3.8		W	
		$R_L=4\Omega$		2.85			
		$R_L=8\Omega$		1.7			
		THD+N=10%, f=1KHz					
		$R_L=3\Omega$		4		W	
		$R_L=4\Omega$		3			
		$R_L=8\Omega$		1.8			
THD+N	总失真度+噪声	$A_{VD}=2$ $20Hz \leq f \leq 20KHz$ $R_L=4\Omega$ , $P_O=1.6W$ $R_L=8\Omega$ , $P_O=1W$		0.1 0.2		%	
PSRR	电源抑制比	$V_{DD}=4.9V \sim 5.1V$	65	80		dB	

### 七、 TC6871应用说明

6871 内部集成两个运算放大器，第一个放大器的增益可以调整输入电阻来设置，此放大器内置了 50K $\Omega$  反馈电阻，后一个为电压反相跟随，从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。

#### ➤ 外部电阻配置

如典型应用图 1，运算放大器的增益由外部电阻  $R_i$  决定，其增益为  $A_v=2 \times R_f/R_i$ ，芯片通过  $V_{O1}$ 、 $V_{O2}$  输出至负载，桥式接法。



## TC6871

## 音频功率放大器 IC

桥式接法比单端输出有几个优点：其一是，省去外部隔直滤波电容。单端输出时，如不接隔直电容，内里在输出端有一直流电压，导致上电后直流电流输出，这样即浪费了功耗，也容易损坏音响。其二是，双端输出，实际上是推挽输出，在同样输出电压情况下，驱动功率增加为单端的 4 倍，功率输出大。

### ➤ 芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$P_{D\text{MAX}}=4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \pi^2 \times R_L)$$

必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的结温高于 $T_{J\text{MAX}}$ （150℃），根据芯片的热阻 $\theta_{JA}$ 来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

### ➤ 电源旁路

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。在 TC6871 应用电路中，另一电容 $C_B$ （接BYP管脚）也是非常关键，影响PSRR、开关/切换噪声性能。一般选择 0.1uF~1uF的陶瓷电容。

### ➤ 掉电模式

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，TC6871 有掉电控制管脚，可以控制放大器是否工作。

该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不稳定状态，而不能够进入掉电模式，其自功耗没有降低，达不到节电目的。

### ➤ 外围元件的选择

正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能，尽管TC 6871 能够有很大的余量保证性能，但为了确保整个性能，也要求正确选择外围元器件。

TC6871 在单位增益稳定，因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低THD+N，是信噪比最大化。但这要求输入的电压最大化，通常的音频解码器能够有  $1V_{\text{rms}}$  的电压输出。

另外，闭环带宽必须保证，输入耦合电容  $C_i$ （形成一阶高通）决定了低频响应。



## TC6871

## 音频功率放大器 IC

### ➤ 选择输入耦合电容

过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器不能够再现低于 100Hz~150Hz 的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。

除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

另外，必须考虑  $C_B=1\mu F$ ， $C_i=0.1\mu F\sim 0.39\mu F$ ，可以满足系统的性能。

### 八、 TC6871典型应用电路

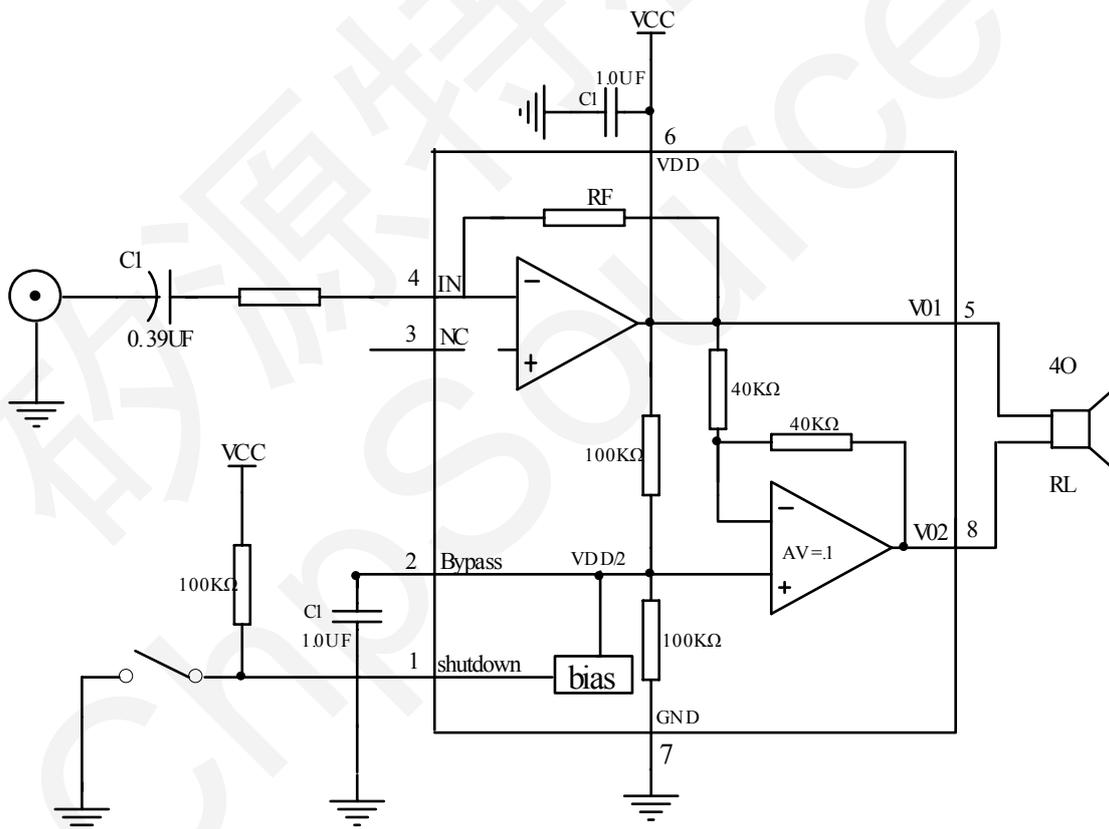


图 1 典型应用电路



# TC6871

# 音频功率放大器 IC

九、 TC6871封装尺寸（如没特别提示，所有尺寸标注均为：英寸/毫米）

